

单周期 CPU 设计文档

贾博驿

2023 年 10 月 29 日

预期实现指令

R 型指令：

6	5	5	5	5	6
opcode	rs	rt	rd	shamt	funct

I 型指令：

6	5	5	16
opcode	rs	rt	imm16

J 型指令：

6	26
opcode	instr_index

以下除分支与跳转类指令，所有的 RTL 省略 $PC \leftarrow PC + 4$ 。

算数与逻辑运算类

1. 算数类

a. R 型

名称	funct	RTL
add	100000	$GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] + GPR[rt]$
addu	100001	$GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] + GPR[rt]$
sub	100010	$GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] - GPR[rt]$
subu	100011	$GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] - GPR[rt]$

注：本次要求实现的 add 实际上为 addu、sub 实际上为 subu。故本次实现中二者按照相同指令处理。

b. I 型

名称	opcode	RTL
addiu	001001	$GPR[rt] \leftarrow GPR[rs] + \text{sign_extend}(\text{immediate})$

2. 逻辑类

a. R 型

名称	funct	RTL
and	100100	$GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] \text{ AND}(\text{bitwise}) GPR[rt]$
or	100101	$GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] \text{ OR}(\text{bitwise}) GPR[rt]$
xor	100110	$GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] \text{ XOR}(\text{bitwise}) GPR[rt]$
nor	100111	$GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] \text{ NOR}(\text{bitwise}) GPR[rt]$
sll	000000	$GPR[rd] \leftarrow GPR[rt]_{(31-\text{shamt})..0} \parallel 0_{\text{shamt}}$
srl	000010	$GPR[rd] \leftarrow 0_{\text{shamt}} \parallel GPR[rt]_{31..\text{shamt}}$
sra	000011	$GPR[rd] \leftarrow (GPR[rt]_{31})_{\text{shamt}} \parallel GPR[rt]_{31..\text{shamt}}$
sllv	000100	$s \leftarrow GPR[rs]_{4..0} \quad GPR[rd] \leftarrow GPR[rt]_{(31-s)..0} \parallel 0_s$
srlv	000110	$s \leftarrow GPR[rs]_{4..0} \quad GPR[rd] \leftarrow 0_s \parallel GPR[rt]_{31..s}$
srav	000111	$s \leftarrow GPR[rs]_{4..0} \quad GPR[rd] \leftarrow (GPR[rt]_{31})_s \parallel GPR[rt]_{31..s}$

b. I 型

名称	opcode	RTL
andi	001100	$GPR[rt] \leftarrow GPR[rs] \text{ AND}(\text{bitwise}) \text{zero_extend}(\text{immediate})$
ori	001101	$GPR[rt] \leftarrow GPR[rs] \text{ OR}(\text{bitwise}) \text{zero_extend}(\text{immediate})$

xori	001110	$GPR[rt] \leftarrow GPR[rs] \text{ XOR}(\text{bitwise}) \text{ zero_extend}(\text{immediate})$
------	--------	---

寄存器操作类

a. R 型

名称	funct	RTL
slt	101010	$GPR[rd] \leftarrow 0_{GPRLEN-1} \parallel GPR[rs] < GPR[rt]$
sltu	101011	$GPR[rd] \leftarrow 0_{GPRLEN-1} \parallel (0 \parallel GPR[rs]) < (0 \parallel GPR[rt])$

注：slt 类指令成立时置 1，不成立时置 0。

b. I 型

名称	opcode	RTL
lui	001111	$GPR[rt] \leftarrow \text{immediate} \parallel 0_{16}$
slti	001010	$GPR[rt] \leftarrow 0_{GPRLEN-1} \parallel GPR[rs] < \text{sign_extend}(\text{immediate})$
sltiu	001011	$GPR[rt] \leftarrow GPR[rt] \leftarrow 0_{GPRLEN-1} \parallel (0 \parallel GPR[rs]) < (0 \parallel \text{sign_extend}(\text{immediate}))$

注：sltiu 对立即数的处理是先有符号扩展再进行无符号比较。

分支与跳转类

1. 分支类（I 型）

名称	opcode	rt	RTL
(all)			if condition then $PC \leftarrow PC + 4 + \text{sign_extend}(\text{offset} \parallel 0_2)$ endif
bltz	000001	00000	condition $\leftarrow GPR[rs] < 0_{32}$
bltzal 暂缓	000001	10000	condition $\leftarrow GPR[rs] < 0_{32}$ $GPR[31] \leftarrow PC + 4$
bgez	000001	00001	condition $\leftarrow GPR[rs] \geq 0_{32}$
bgezal 暂缓	000001	10001	condition $\leftarrow GPR[rs] \geq 0_{32}$ $GPR[31] \leftarrow PC + 4$
beq	000100	rt	condition $\leftarrow (GPR[rs] = GPR[rt])$
bne	000101	rt	condition $\leftarrow (GPR[rs] \neq GPR[rt])$
blez	000110	00000	condition $\leftarrow GPR[rs] \leq 0_{32}$
bgtz	000111	00000	condition $\leftarrow GPR[rs] > 0_{32}$

2. 跳转类

a. R 型

名称	funct	RTL
jr	001000	$PC \leftarrow GPR[rs]$
jalr	001001	$GPR[rd] \leftarrow PC + 4, PC \leftarrow GPR[rs]$

b. J 型

名称	opcode	RTL
j	000010	$PC \leftarrow PC_{31..28} \parallel \text{instr_index} \parallel 0_2$
jal	000011	$GPR[31] \leftarrow PC + 4, PC \leftarrow PC_{31..28} \parallel \text{instr_index} \parallel 0_2$

内存操作类（I 型）


名称	opcode	RTL
----	--------	-----

(all)		$\text{addr} \leftarrow \text{sign_extend}(\text{offset}) + \text{GPR}[\text{base}]$
lb	100000	$\text{byte} \leftarrow \text{addr}[1..0]$ $\text{GPR}[\text{rt}] \leftarrow \text{sign_extend}(\text{memory}[\text{addr}]_{7+8*\text{byte}..8*\text{byte}})$
lh	100001	$\text{half} \leftarrow \text{addr}[1]$ $\text{GPR}[\text{rt}] \leftarrow \text{sign_extend}(\text{memory}[\text{addr}]_{15+8*\text{half}..8*\text{half}})$
lw	100011	$\text{GPR}[\text{rt}] \leftarrow \text{memory}[\text{addr}]$
lbu	100100	$\text{byte} \leftarrow \text{addr}[1..0]$ $\text{GPR}[\text{rt}] \leftarrow \text{zero_extend}(\text{memory}[\text{addr}]_{7+8*\text{byte}..8*\text{byte}})$
lhu	100101	$\text{half} \leftarrow \text{addr}[1]$ $\text{GPR}[\text{rt}] \leftarrow \text{zero_extend}(\text{memory}[\text{addr}]_{15+8*\text{half}..8*\text{half}})$
sb	101000	$\text{memory}[\text{sign_extend}(\text{offset}) + \text{GPR}[\text{base}]]_{7..0} \leftarrow \text{GPR}[\text{rt}]_{7..0}$
sh	101001	$\text{memory}[\text{sign_extend}(\text{offset}) + \text{GPR}[\text{base}]]_{15..0} \leftarrow \text{GPR}[\text{rt}]_{15..0}$
sw	101011	$\text{memory}[\text{sign_extend}(\text{offset}) + \text{GPR}[\text{base}]]_{31..0} \leftarrow \text{GPR}[\text{rt}]$

注：针对 **halfword** 操作需要 **addr** 为 2 的非负整数倍，针对 **word** 操作需要 **addr** 为 4 的非负整数倍。针对 **byte** 和 **halfword** 操作时只修改对应 **byte** 和 **halfword** 的值，同一个 **word** 的其他部分不变。

模块设计

IFU

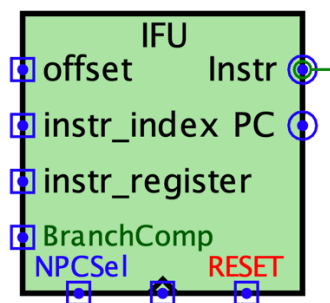

1. 描述

取指令模块。内有 **PC** 子模块、**NPC** 子模块和 **ROM**。输出 32 位的指令和 **PC** 寄存器取值。接收不同的分支和跳转指令的数据并实现跳转。

2. 接口


名称	方向	描述
RESET	I	异步复位信号
clk	I	时钟信号
NPCSel[1:0]	I	NPC 子模块控制信号
BranchComp	I	NPC 子模块分支指令控制信号
offset[15:0]	I	分支指令跳转
instr_index[25:0]	I	j、jal 指令跳转
instr_register[31:0]	I	jr、jalr 指令跳转
Instr[31:0]	O	取出的当前指令
PC[31:0]	O	当前 PC 寄存器的值

3. 控制信号

BranchComp: 接 ALU 的 **Comp**，表示分支指令的条件是否满足。


NPCSel: 接 CTRL, 使用 Priority Encoder, 00 接 VCC。

指令	取值	描述
其余指令	00	一般指令 $PC \leftarrow PC + 4$
分支指令	01	使用 offset, 结合 BranchComp 判断
j、jal	10	使用 instr_index
jr、jalr	11	使用 instr_register

 

 1. 描述


程序计数器子模块。是 IFU 的子模块，使用 Logisim 内置 D 触发器组装。为实现复位直接变为 0x00003000，第 13、12 号位的复位信号接入异步置位接口，其余信号接入异步复位接口。



2. 接口

名称	方向	描述
RESET	I	异步复位信号
clk	I	时钟信号
D[31:0]	O	下一条指令地址
Q[31:0]	O	当前指令地址

IFU_NPC

 


1. 描述

下一条指令地址子模块。是 IFU 的子模块。输入 IFU 接收的相关数据和控制信号，控制 MUX，计算出下一条指令的地址。

2. 接口


名称	方向	描述
PC[31:0]	I	当前指令地址
NPCSel[1:0]	I	同 IFU
BranchComp	I	同 IFU
offset[15:0]	I	同 IFU
instr_index[25:0]	I	同 IFU
instr_register[31:0]	I	同 IFU
NPC[31:0]	O	下一条指令地址

 

1. 描述
- 指令分线器模块。按照三种指令的格式将一条指令分线，供其他模块使用
2. 接口

名称	方向	描述
Instr[31:0]	I	当前指令
opcode[5:0]	O	R、I、J 型指令的操作数
rs[4:0]	O	R 型指令
rt[4:0]	O	R 型指令
rd[4:0]	O	R 型指令
shamt[4:0]	O	R 型指令
funct[5:0]	O	R 型指令
imm16[15:0]	O	I 型指令
instr_index[25:0]	O	J 型指令

GRF

 

1. 描述

寄存器堆模块，共有 31 个寄存器（0 号寄存器直接接地）。通过 A1、A2 输入的地址，可以取出指定寄存器存储的数据。当 WE 使能时，通过 A3 输入的地址，可以修改指定寄存器存储的数据。

2. 接口

名称	方向	描述
RESET	I	异步复位信号
clk	I	时钟信号
WE	I	写入使能信号
A1[4:0]	I	读取的第一个寄存器的编号
A2[4:0]	I	读取的第二个寄存器的编号
A3[4:0]	I	写入的寄存器的编号
WE[31:0]	I	写入的数据
RD1[31:0]	O	读取的第一个寄存器的值
RD2[31:0]	O	读取的第二个寄存器的值

3. 控制信号

WE：接 CTRL、使用或门。

指令	取值	描述
其余指令	0	不涉及寄存器写入的指令
R 型：除 jr	1	
I 型：算数与逻辑运算类、寄存器操作类	1	
I 型：内存操作类读取类	1	
bltzal、bgezal（暂缓）	1	
jal	1	

GRFA3MUX：接 CTRL，使用 Priority Encoder，00 接 VCC。


指令	取值	描述
其余指令	00	固定 0(0x00)，保护
R 型：忽略不使能的 jr	01	接入 rd
I 型：忽略不使能的指令	10	接入 rt
bltzal、bgezal（暂缓）、jal	11	固定 31(0x1f)

GRFWDMUX：接 CTRL，使用 Priority Encoder，00 接 VCC。

指令	取值	描述
其余指令	00	接入 ALU
lui	01	接入 EXT
I 型：内存操作读取类	10	接入 DM

bltzal、bgezal（暂缓）、jalr、jal	11	接入 PC +4
----------------------------	----	----------

ALU

 

1. 描述

算数逻辑模块，完成算数运算（加、减）、逻辑运算（与、或、异或、或非）、移位运算（左移、逻辑右移、算数右移）、比较运算（两数相等、不等、有符号小于、无符号小于，一数有符号小于、小于等于、大于、大于等于）。提供的计算结果用于保存到寄存器、判断分支等

2. 接口

名称	方向	描述
OPSel[1:0]	I	OP 输出控制信号
FuncSel[2:0]	I	算数、逻辑、移位部分控制信号
CompSel[2:0]	I	比较部分控制信号
rs[4:0]	I	第一个操作数
rt[4:0]	I	第二个操作数
shamt[4:0]	I	移位立即数
OP[31:0]	O	计算结果
Comp	O	比较结果

3. 控制信号

OPSel：接 CTRL，使用 Priority Encoder，00 接 VCC。

指令	取值	描述
add、addu、sub、subu、addiu	00	算数运算（加、减）
I 型：内存操作类	00	算数运算（加、减）
and、or、xor、nor、andi、ori、xori	01	逻辑运算（与、或、异或、或非）
sll、srl、sra、sllv、srlv、srav	10	移位运算（左移、逻辑右移、算数右移）
slt、sltu、slti、sltiu	11	比较运算（无符号拓展 Comp 为 32 位）

FuncSel：接 CTRL，使用 MUX，根据 OPSel 选择。

OPSel == 00 时，使用或门。（只用设置 001）

指令	取值	描述
add、addu、addiu	000	加法
I 型：内存操作类读取类	000	加法
sub、subu	001	减法

OPSel == 01 时，使用 MUX，根据控制信号为是否是 I 型选择。R 型为 funct[1:0]、I 型为 opcode[1:0]。

指令	取值	描述
and(100100)、andi(001100)	000	与
or(100101)、ori(001101)	001	或
xor(100110)、xori(001110)	010	异或
nor(100111)	011	或非

OPSel == 10 时，接 funct[2:0]。

指令	取值	描述
sll(000000)	000	逻辑左移立即数
srl(000010)	010	逻辑右移立即数
sra(000011)	011	算数右移立即数
sllv(000100)	100	逻辑左移寄存器
srlv(000110)	110	逻辑右移寄存器
srav(000111)	111	算数右移寄存器

OPSel == 11 时，FuncSel 无效，置为 000。


Comp: 接 CTRL、使用 Priority Encoder，00 接 VCC。

指令	取值	描述
bltz(00000)、bltzal(10000)	000	有符号小于 0
bgez(00001)、bgezal(10001)	001	有符号大于等于 0
slt(101010)、slti(001010)	010	有符号两数小于
sltu(101011)、sltiu(001011)	011	无符号两数小于
beq(000100)	100	两数相等
bne(000101)	101	两数不等
blez(000110)	110	有符号小于等于 0
bgtz(000111)	111	有符号大于 0

ALUrMUX: 接 CTRL、使用或门。

指令	取值	描述
其余指令	0	接入 GRF
I 型：除分支与跳转类	1	接入 EXT

EXT

 

1. 描述

位扩展模块，将 16 位立即数无符号扩展、有符号扩展、右补 16 位 0 为 32 位。


2. 接口

名称	方向	描述
EXTSel[1:0]	I	功能控制信号
imm16[2:0]	I	16 位立即数
EXT[31:0]	O	32 位扩展结果

3. 控制信号

EXTSel: 接 CTRL，使用 Priority Encoder，00 接 VCC。

指令	取值	描述
其余指令	00	有符号拓展
andi、ori、xori	01	无符号拓展
lui	10	右补 16 位 0

 

1. 描述

内存模块。包括 RAM 和位处理两个部分。位处理部分用于处理针对 byte 和 halfword 的读取和写入。

2. 接口

名称	方向	描述
RESET	I	异步复位信号
clk	I	时钟信号
WE	I	写入使能信号
DMSel[2:0]	I	功能控制信号
A[31:0]	I	读取或写入的地址
D_write[31:0]	I	写入的数据
D_read[31:0]	O	读取的数据


3. 控制信号

WE: 接 CTRL，使用或门。


指令	取值	描述
其余指令	0	
sb、sh、sw	1	

DMSel: 接 CTRL，接 opcode[2:0]。


指令	取值	描述
lb(100000)、sb(101000)	000	针对 byte 操作， 读取时有 符号拓展
lh(100001)、sh(101001)	001	针对 halfword 操作， 读取时有 符号拓展
lw(100011)	011	针对 word 操作
lbu(100100)	100	针对 byte 操作， 读取时无 符号拓展
lhu(100101)	101	针对 halfword 操作， 读取时无 符号拓展

 

CTRL_AND

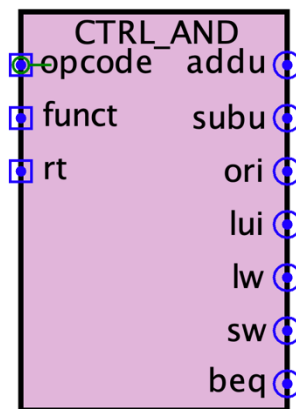


CTRL_OR

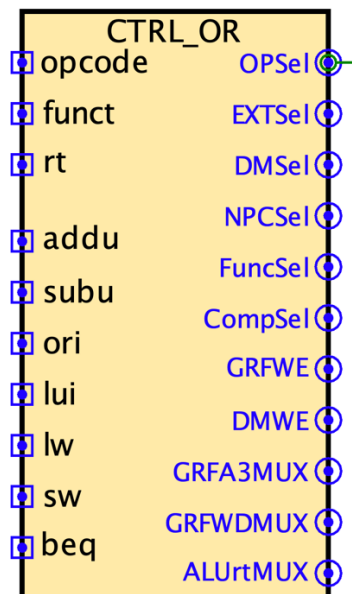


1. 描述

控制模块。通过 opcode、funct 和 rt 判断指令的类型，输出各个模块的控制信号。其中

有两个子模块，AND 子模块通过与逻辑，判断指令的类型，其典型结构如下：

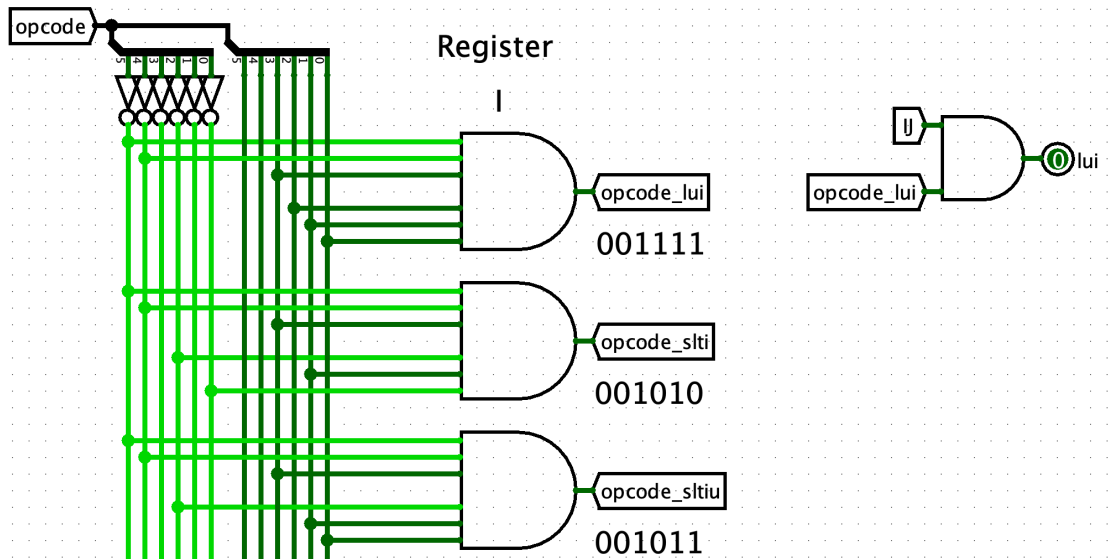

 OR 子模块通过与门、Priority Encoder、MUX 等元件，将判断的指令类型转换为控制信号，其典型结构如下：



2. 接口

名称	方向	描述
opcode[5:0]	I	各指令 opcode
funct[5:0]	I	R 型指令 funct
rt[4:0]	I	分支指令 rt
OpSel[2:0]	O	接入 ALU
EXTSel[2:0]	O	接入 EXT
DMSel[3:0]	O	接入 DM
FuncSel[3:0]	O	接入 ALU
CompSel[3:0]	O	接入 ALU
GRFWE	O	接入 ALU
DMWE	O	接入 ALU
GRFA3MUX[1:0]	O	接入 GRFA3 的 MUX
GRFWDMUX[1:0]	O	接入 GRFWD 的 MUX
ALUrtMUX	O	接入 ALUrt 的 MUX

思考题

1. 单周期 CPU 所用到的模块中，哪些发挥状态存储功能，哪些发挥状态转移功能？

发挥状态存储功能的是 GRF、DM，其中包含的大量的寄存器表示当前 CPU 的状态。

发挥状态转移功能的是 IFU、ALU、EXT、(Controller)CTRL。其中 IFU 中包含的 ROM 可以等效为一种输入信号。其余的部分均为组合逻辑电路，作为次态逻辑和输出逻辑。

2. IM 使用 ROM，DM 使用 RAM，GRF 使用 Register，这种做法合理吗？

目前的设计情况下是合理的。目前没有加入其他的 I/O 设备，无法从其他地方读取存储的程序，需要通过非易变的 ROM 存储程序。DM 要求大量的存储空间，读写并不频繁，使用 RAM 是合理的，也符合真实情况。GRF 中的寄存器数量要求不多，读写频繁，使用读写速度快的 Register 是合理的。

如果增加了 I/O 设备，实现读取的存储程序，应当将 IM 改为使用 RAM。

3. 你是否在实际实现时设计了其他的模块？

设计了专门的 Splitter，名称为 SPL。

设计了专门的 Register，用于 IFU 中的 PC，名称为 IFU_PC。

将 IFU 分为 IFU_PC 和 IFU_NPC 两部分，将 CTRL 分为 CTRL_AND 和 CTRL_OR 两部分。

以上模块的介绍和实现思路见文档正文部分。

4. 事实上，实现 nop 空指令，我们并不需要将它加入控制信号真值表，为什么？

nop 指令如下：

6	5	5	5	5	6
opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
000000	00000	00000	00000	00000	00000

opcode 为 000000 且 funct 为 000000 的指令为 sll，按照 sll 指令的机制可以解释为：

sll \$0, \$0, 0

也就是将 \$0 逻辑左移 0 位存入 \$0。\$0 本身固定为 0x00000000，GRF 不会发生改变，这一条指令也不涉及内存的读写，DM 不会发生改变。也即 CPU 的状态不会发生改变，也即空指令的效果。而以上过程完全是借由 sll 指令的机制实现的，故不需要将其添加到真值表。

5. 阅读 Pre 的“MIPS 指令集及汇编语言”一节中给出的测试样例，评价其强度（可从各个

指令的覆盖情况，单一指令各种行为的覆盖情况等方面分析），并指出具体的不足之处？

对于 ori 指令，没有覆盖到存储到 \$0 的情况，立即数的位数不够大。

对于 lui 指令，没有覆盖到存储到 \$0 的情况，没有覆盖立即数为 0 情况。

对于 add 指令，没有覆盖到存储到 \$0 的情况，没有覆盖使用 \$0 的情况，没有覆盖到 32 位整型值的正极限和负极限，没有覆盖到运算溢出的情况。

对于 sw 指令，没有覆盖到存储 \$0 的情况，没有覆盖到 offset 为负数的情况，没有覆盖 base 为正数、负数的情况，base 为固定值，未覆盖 base 为可变值的情况。

对于 lw 指令，没有覆盖到存储到 \$0 的情况，没有覆盖到 offset 为负数的情况，没有覆盖 base 为正数、负数的情况，base 为固定值，未覆盖 base 为可变值的情况。

对于 beq 指令，没有覆盖使用 \$0 的情况，没有覆盖到寄存器的值为负数、0、较大的正数的情况。没有覆盖跳转的地址为该条指令指令之前，该条指令本身的情况。

针对于这一次的要求，未覆盖 sub 指令、nop 指令。

测试工作

由于 Pre 中提供的测试样例、weak 测试点强度均不够，故使用 Python 编写自动指令生成程序，辅助人工编写相关程序对 CPU 进行加强测试。针对要求实现的指令，add、sub、ori、lui、lw、sw、beq、nop。进行以下三项测试。同时编写 MARS 自动对拍程序进行自动化测试。

1. ori、lui、sw 指令测试

使用 Python 完成。

随机生成 32 位整型范围内的数字，使用 lui 和 ori 将其赋值给任意寄存器（包括 \$0，不包括 \$1），随机生成 0x00000000 至 0x00002fff 范围内的地址，将其赋值给 \$1，随机生成 -20 至 20 范围内的偏移值，将寄存器的值保存到内存对应的地址。运行结束后，对比 Logisim 和 MARS 的内存情况。

2. lw、add（addu）、sub（subu）指令测试

使用 Python 完成。

先随机生成 128 个整型范围内的数字，按照 1 的方法保存至内存。随机从保存这些数字的内存中读取并赋值给任意寄存器（包括 \$0，不包括 \$1），再保存到内存中。最后从保存这些数字的内存中随机读取两个数字并赋值给任意两个不同的寄存器（包括 \$0，不包括 \$1），随机对寄存器的值进行加减赋值给另一个不同的寄存器（包括 \$0，不包括 \$1），再保存到内存中。运行结束后，对比 Logisim 和 MARS 的内存情况。

3. beq、nop 指令测试

使用人工编写汇编程序完成。

先给 \$1 到 \$8 赋值小的正数，小的负数、大的正数、大的负数。每一次赋值之后使用 nop 指令。然后通过各种组合对 beq 指令进行测试，包括是否跳转，目标在此跳转指令之前、之后、本条共六种组合。每一条跳转指令后面跟随保存相关的寄存器的值至内存中。运行结束后，对比 Logisim 和 MARS 的内存情况。